

SW-1a



$$U_1 = 20V + 10\% / -15\% \rightarrow 17 - 22V$$

$$U_2 = 12V \quad 0.5\% \text{ PP} \rightarrow \Delta U_2 = 60mV$$

$$I_2 = 100mA + 10\% / -30\% \rightarrow 10 - 110mA$$

$$\tau = CR_C = 100\mu s, \quad 20\mu F \leq C \leq 1000\mu F$$

$$f = 20kHz$$

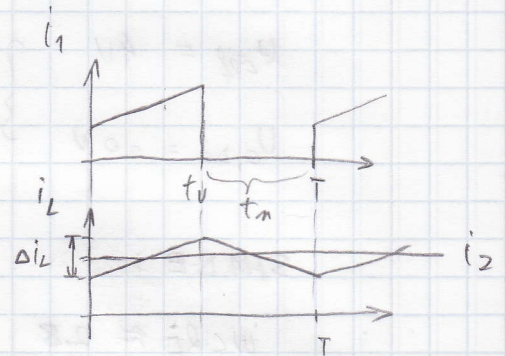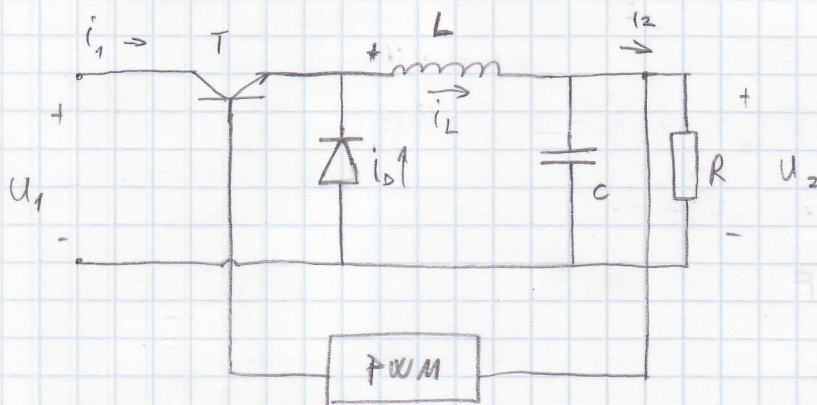

T - VODI

T - NE VODI

$$U_1 - U_{CES} - U_2 = L \frac{\Delta i_L}{\Delta t_v}$$

$$U_2 + U_D = L \frac{\Delta i_L}{\Delta t_n}$$

KONST.


$$\Delta i_L = \frac{U_2 + U_D}{L} (T - t_v)$$

ŠTO JE S VEĆI
TO JE VALOVITOST
MANJA

$$\Delta i_L = \frac{U_2 + U_D}{L} \left(1 - \delta \right) \quad \left(\delta = \frac{t_v}{T} \right)$$

- KONTINUIRANI REŽIM RADA - kroz L konstantno teče struja teče

GRANIČNI SLUČAJ

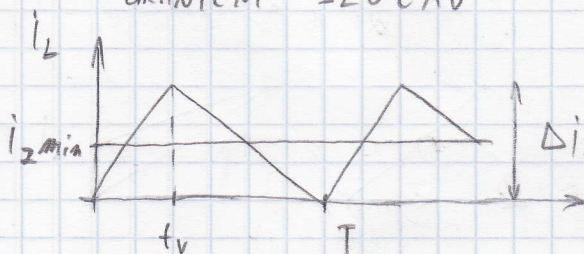

$$\Delta i_{Lmax} \Rightarrow \Delta i_{Lmax} = 2 i_{2min} = 20mA$$

$$L_{min} = \frac{U_2 + U_D}{\Delta i_{Lmax}} \left(1 - \frac{t_{vmin}}{T}\right) \Rightarrow \Delta i_{Lmax} \text{ maximálna keda je } t_v \text{ minimálna}$$

$$\frac{t_v}{t_m} = \frac{U_2 + U_D}{U_1 - U_{CES} - U_2} \quad \left\{ \quad \frac{T}{t_v} - 1 = \frac{U_1 - U_{CES} - U_2}{U_2 + U_D} \right.$$

$$\frac{T}{t_v} = \frac{U_1 - U_{CES} + U_D}{U_2 + U_D}$$



$$t_{vmin} = \frac{U_2 + U_D}{U_{1max} - U_{CES} + U_D} T = 28.348 \mu s$$

$$L_{min} = \frac{U_2 + U_D}{\Delta i_{Lmax}} \quad t_{max} = \frac{U_2 + U_D}{\Delta i_{Lmax}} (T - t_{vmin}) = \underline{\underline{13.743 \text{ mH}}}$$

$$E-3 : 1 \quad 2 \quad 5 \Rightarrow L = 20 \text{ mH}$$


$$\downarrow$$

$$\Delta i_{Lmax} = 13.743 \text{ mA}$$

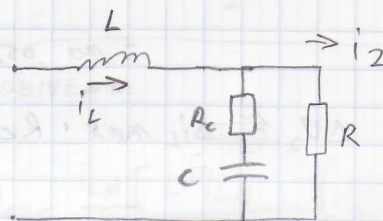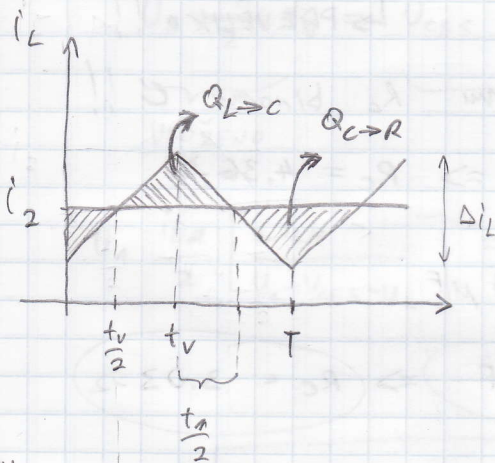

- uvjet da struja naponski Δi_L teče samo kroz kondenzator:
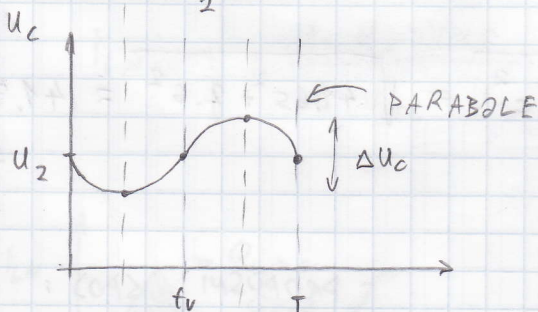
$$\frac{1}{2\pi f C} \ll R = \frac{U_{2min}}{i_{2max}}$$



$$u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt = \frac{Q}{C}$$

$$\Delta u_{Cmax} = \frac{Q_{max}}{C_{min}} \Rightarrow \text{KRITIČNI SLUČAJ}$$

- pohranjeni naboj je maksimalni kod Δi_{Lmax}

STACIONARNO STANJE : $Q_{L \rightarrow C} = Q_{C \rightarrow R}$

- koliko pohrani tolko daje

$$C_{min} = \frac{Q_{max}}{\Delta U_{max}} = \frac{Q_{L \rightarrow C}}{\Delta U_{max}}$$

$$Q_{L \rightarrow C} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta i_{Lmax}}{2} \left(\frac{t_{min}}{2} + \frac{t_{max}}{2} \right)$$

$$Q_{L \rightarrow C} = \frac{\Delta i_{Lmax}}{8} T$$

$$C_{min} = \frac{\Delta i_{Lmax}}{8 \Delta U_{max}} T = \underline{\underline{1.432 \mu F}}$$

E-6 : 1 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
±20%

PAEMALI

230G TOLERANCIE

$$C = 2.2 \mu F$$

$$\Delta U_{Cmax} = 39.05 mV$$

ERS

$$R_C = \frac{\tau}{C}$$

$$R_C = 5 \Omega$$

$$\Delta U_{RC} = R_C \cdot \Delta i_{Lmax} = 68.74 mV$$

↳ PREVELIKO !!

- na osnovu R_C biramo C !!

$$\Delta U_2 \approx \Delta i_{Lmax} \cdot R_C \Rightarrow R_C = 4.36 \Omega$$

$$C_{min} = \frac{\tau}{R_C} = 22.9 \mu F$$

$$E-6 \Rightarrow C = 33 \mu F \Rightarrow R_C = 3.03 \Omega$$

- Provera:

$$\Delta U_2 = \sqrt{U_{RC}^2 + \Delta U_C^2} = \sqrt{41.65^2 + 2.6^2} = 41.74 mV \leq 60 mV$$

$$\eta = \frac{I_2 \cdot U_2}{I_L \cdot U_{CES} + (1-S) I_L U_D + I_2 U_2}$$

- PROPUSNI SPO :

$$I_L = I_2$$


- najgori slučaj : $S_{min} \Rightarrow \eta_{min} (U_{CES} < U_D)$

$$\rightarrow V_{CE}^{UTSECE}$$

$$\eta_{min} = 96.2\%$$

DISKONTINUIRANÍ NAČIN RADA (MJE ZADANO, ALI AKO BI BILO)
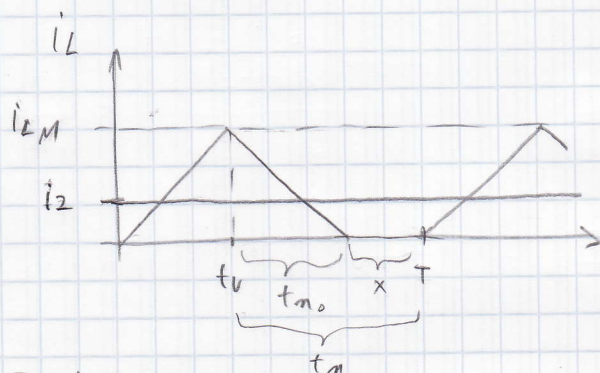
$$R > R_{max} \Rightarrow i_2 < i_2^{min}$$



- struja kroz zavojnicu ne teče cijelu periodu

T - VODI

$$U_1 - U_{CES} - U_2 = L \frac{i_{LM}}{t_v} \rightarrow \text{MAXIMALNA PROMJENA}$$

$$t_v = \frac{L i_{LM}}{U_1 - U_{CES} - U_2}$$

T - NE VODI

$$U_2 + U_D = L \frac{i_{LM}}{t_{mo}} \rightarrow \text{KONST}$$

$$i_{LM} = \frac{U_2 + U_D}{L} t_{mo}$$


T - t_v - (X) → FALI X !!

- energetska ravnoteža:

$$\underbrace{U_1 \frac{i_{LM}}{2} t_v}_{\text{ULOŽENO}} = \underbrace{U_{CES} \frac{i_{LM}}{2} t_v + U_D \frac{i_{LM}}{2} t_{mo} + U_2 i_2 T}_{\text{DOBIVENO}}$$

$$U_1 \frac{i_{LM}}{2} \left[\frac{L i_{LM}}{U_1 - U_{CES} - U_2} \right] = U_{CES} \frac{i_{LM}}{2} \left[\frac{L i_{LM}}{U_1 - U_{CES} - U_2} \right] + U_D \frac{i_{LM}}{2} \left[\frac{L i_{LM}}{U_2 + U_D} \right] + U_2 i_2 T$$
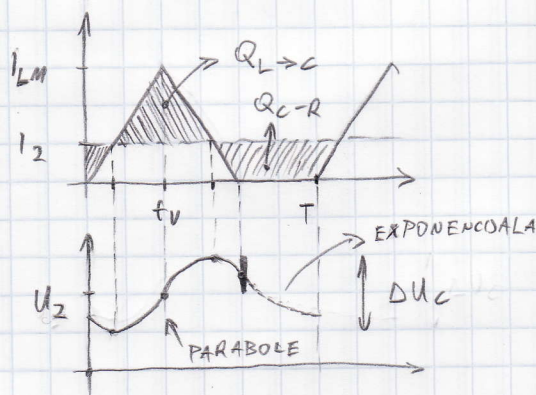
$$i_{LM} = \sqrt{2 \frac{U_1 - U_2 - U_{CES}}{U_1 - U_{CES} + U_D} \cdot \frac{(U_D + U_2) i_2}{f \cdot L}} \rightarrow \text{STRUJA OVISI O } i_2 !!$$



STACIONARNO STANJE: $Q_{LC} = Q_{RC}$

$$\Delta U_{Cmax} = \frac{Q_{LCmax}}{C_{min}}$$

- Q_{RC} se može računati, ali ne treba jer je $i_{LM} < \Delta i_{Lmax}$, pa je ΔU_C u ovom slučaju manji