

AND-STB

3

STB-2...

$$\frac{U_{TV}}{U_{DV}} = \frac{1}{\omega^2 LC} \quad (\text{vidi razmatranje u preth. zad.})$$

$$r_T = \frac{U_{TV}}{U_{TAV}} = \frac{U_{TV}}{U_{DAV}} = \frac{U_{TV}}{U_{DZrms}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{U_{TV}}{U_{DV}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\Rightarrow r_T = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{\omega^2 LC}$$

$$C \geq C_{min} = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{\omega^2 L r_T} = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{(2\pi \cdot 100)^2 \cdot 3,714 \cdot 0,0286}$$

$$C \geq 11,3 \mu F$$

- uz izabrano $L = 5 H$ ($> L_{min}$)

$$\Rightarrow C_{min} = 8,4 \mu F \rightarrow C = 10 \mu F$$

STB-3

$$U_{z\phi} = 15 V$$

$$\Delta U_z = \pm 0,1 U_{z\phi}$$

$$I_{zmin} = 5 mA$$

$$r_D = 10 \Omega$$




$$P_{max} = 0,5 W$$

a) $R_{smax} = ?$ $U_{UL} = 20 V$
 $R_T = 3 k\Omega$

b) uz R_{smax}

$$U_{1max} = ?$$

c) K_u, K_i (za a)

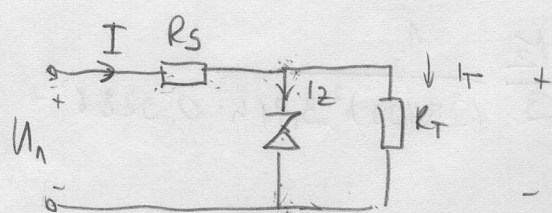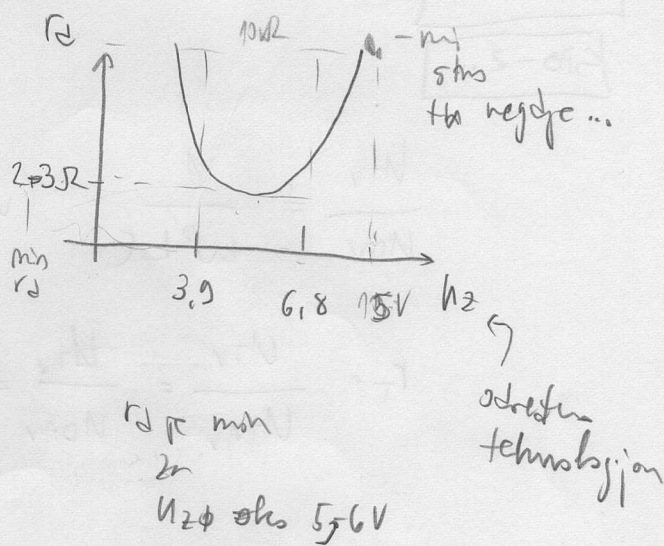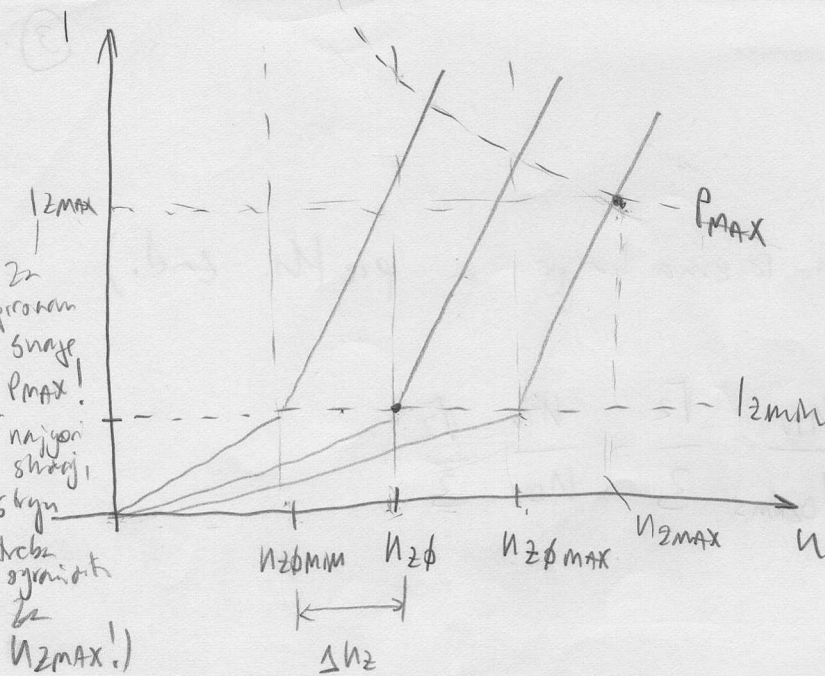

U_z typ. ogled. slab. s zenerovan diodom

R_{smax} određen s I_{zmin} (da bi kopće ZO proradila)

→ najmanja struja I (max R_s , max U_z , U_z $U_1 = konst$) mora biti dovoljna za max $I_z = \frac{max U_z}{R_T = konst}$; barrem min I_z

R_{smin} određen sa I_{zmax} →

→ razlika max I (min R_s) i min I_T (min U_z) ne smije biti veća od max I_z (određen s P_{max} uz U_{zmax})

a) PRORAČUN R_s

općenito $U_{1min} = R_{smax} (I_{zmin} + I_{Tmax}) + U_{z0max}$
(konst u ovom slučaju)

$$\rightarrow \boxed{R_{smax}} = \frac{U_{1min} - U_{z0max}}{I_{zmin} + \frac{U_{z0max}}{R_T}} = \frac{20 - 1,1 \cdot 15}{5 + \frac{1,1 \cdot 15}{3}} = \boxed{0,333 K}$$

b) PRORAČUN U_{1max}

$$U_z = U_{z0} + r_d (I_z - I_{zmin}) \quad (\text{pravac na } U-I \text{ karakteristiku ZO})$$

$$P_{max} = I_{zmax} U_{zmax}$$

$$U_{zmax} = U_{z0max} + r_d (I_{zmax} - I_{zmin})$$

} kvadratna j-džba po I_{zmax}

AND-STB³

$$P_{MAX} = I_{ZMAX} [U_{Z\phi MAX} + r_d (I_{ZMAX} - I_{ZMIN})]$$

$$P_{MAX} - I_{ZMAX} U_{Z\phi MAX} - I_{ZMAX}^2 r_d + r_d I_{ZMAX} I_{ZMIN} = 0$$

$$I_{ZMAX,1,2} = \frac{U_{Z\phi MAX} - r_d I_{ZMIN} \pm \sqrt{(U_{Z\phi MAX} - r_d I_{ZMIN})^2 + 4 P_{MAX} r_d}}{-2 r_d}$$

$$= \frac{16,5 - 10,5 \cdot 10^{-3} \pm \sqrt{16,45^2 + 4 \cdot 0,5 \cdot 10}}{-2 \cdot 10}$$

$$I_{ZMAX,1,2} = \frac{16,45 \pm 17,097}{-2 \cdot 10}$$

$$I_{ZMAX} = 29,85 \text{ mA}$$

(neg. rj. nema. fiz. smisla!)

- u skladu sa tol. napona $U_{Z\phi}$ zamenaride tj. $U_{Z\phi MAX} \gg r_d (I_{ZMAX} - I_{ZMIN})$
može se radu pojednostaviti:

$$P_{MAX} = I_{ZMAX} \cdot U_{Z\phi MAX}$$

$$\Rightarrow I_{ZMAX} = \frac{P_{MAX}}{U_{Z\phi MAX}} = \underline{\underline{30,3 \text{ mA}}} \quad (\approx 29,85 \text{ mA})$$

$$U_{1MAX} = R_S (I_{ZMAX} + I_{TMIN}) + U_{Z\phi MAX}$$

\downarrow
 U_{1MAX} je
pronađen
u b1!

$$I_{TMIN} = 0 \quad (\text{tenet nije priklj.})$$

$$P_{MAX} / I_{ZMAX} = 16,75 \text{ V}$$


$$\Rightarrow U_{1MAX} = 0,33 \cdot 29,85 + 16,75 = \underline{\underline{26,7 \text{ V}}}$$

(VIDI DODATAK 4.1*)

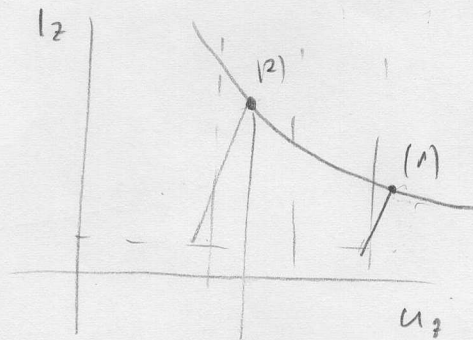(5) - nastavak
 - iako ima logiku da se R_{smax} određuje iz I_{Zmin} (U_{ZMAX}),
 kada se traži R_{smin} ide se suprotnim putem (zbog
 doprinese kao kriterij, a nemogućnosti rada); tada
 se uzima U_{Zmin} i I_{ZMAX}

- Inženjer roponu, krakteristika j-dobro je P_{MAX} uz
 pretpostavku $U_{ZMAX} = U_{ZD}$ da je poro žnje roponu,
 tj. veći U_n uz tani R_s !

- ako se postavi: $\begin{cases} P_{MAX} = U_{ZMAX} \cdot I_{ZMAX} \\ U_{ZMAX} = U_{ZD, min} + r_d (I_{ZMAX} - I_{Zmin}) \end{cases}$



dobije se:

$$\Rightarrow U_{ZMAX} = \frac{P_{MAX}}{I_{ZMAX}} = 13,81V$$

$$I_{ZMAX} = 36,2mA \quad (I_{ZMAX} = 29,85mA)$$

→ uz takve uvjete (otabranu ZO s $U_{ZD, min}$), max. dozr.
 napon na M_{kzn} je uz konst R_s ;

" 13,81V


$$U_{nmax} = R_s (I_{ZMAX} + I_{Tmin}) + U_{ZMAX, min} =$$

$$= R_s 0,33k\Omega \cdot 36,2mA + 0,5 \cdot 15V =$$

$$= \boxed{25,86V} \rightarrow \text{to je max. dozr. napon}$$


c) definicije faktora stabilizacije

NAPONSKA STAB.

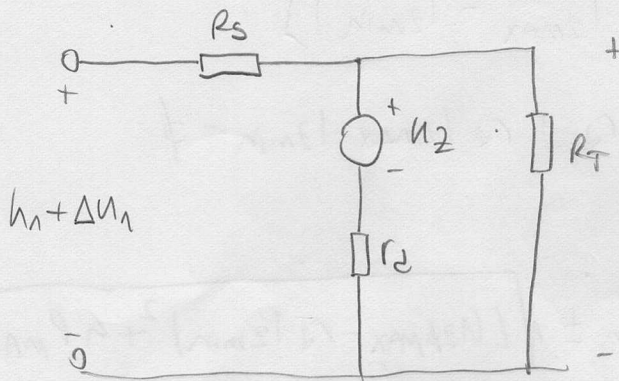


$$K_u = \frac{\frac{dU_1}{U_1}}{\frac{dU_2}{U_2}}$$

STREJNA STAB.

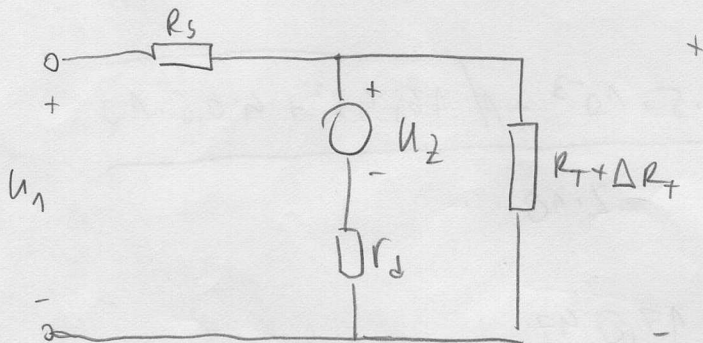

$$K_i = \frac{\frac{dR_L}{R}}{\frac{dU_2}{U_2}}$$

GRANJE NAPONA IZLOŽITOSTI

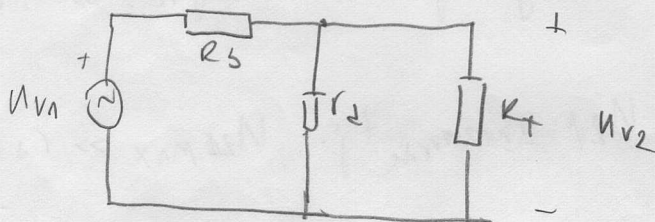

$$K_v = \frac{\Delta U_{v2}}{U_{v2}}$$

$$K_u = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}}$$

— koliko \sqrt{x} relativno promj. stabiliziranja izl. napona U_2 manja od promj. naponske U_1

$$K_u = 2$$

$$(1) \frac{U_1 - U_2}{R_s} = \frac{U_2 - U_2}{R_d} + \frac{U_2}{R_L}$$

/ ↓ (tot. dnf.)
(U_1, U_2 var)

$$\frac{dU_1}{R_s} - \frac{dU_2}{R_s} = \frac{dU_2}{R_d} + \frac{dU_2}{R_L}$$

STB-3...

$$\frac{\Delta U_1}{R_s} = \Delta U_2 \left(\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_T} + \frac{1}{R_s} \right)$$

$$\frac{\Delta U_1}{\Delta U_2} = \left(1 + \frac{R_s}{r_d} + \frac{R_s}{R_T} \right) \cdot \frac{U_2}{U_1}$$

$$K_u = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}} = \frac{U_2}{U_1} \left(1 + \frac{R_s}{r_d} + \frac{R_s}{R_T} \right) = \frac{15}{20} \left(1 + \frac{333}{10} + \frac{333}{3000} \right) = \boxed{25,81}$$

$$K_i = \frac{\frac{\Delta R_T}{R_T}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}}$$

- bles je rel. promj. slab; idl.
napona puta manje od rel. promj. tereta
(R_T)

$$\Rightarrow (1) \quad / d \quad (tot. dif.)$$

$$(U_2, R_T \text{ var.})$$

$$-\frac{\Delta U_2}{R_s} = \frac{\Delta U_2}{r_d} + \frac{\Delta U_2 R_T - U_2 \Delta R_T}{R_T^2}$$

$$\Delta U_2 \left(\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_T} \right) = \frac{U_2}{R_T^2} \Delta R_T$$

$$K_i = \frac{\frac{\Delta R_T}{R_T}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}} = \frac{R_s R_T}{R_s} \left(\frac{1}{r_d} + \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_T} \right) =$$

$$= \frac{R_T}{R_s} \left(1 + \frac{R_s}{r_d} + \frac{R_s}{R_T} \right)$$



$$= \frac{3000}{333} \left(1 + \frac{333}{10} + \frac{333}{3000} \right) = \boxed{310}$$

STB-4

Serijski stab. napona prikazan slikom koristi ZD
nazivnog napona 5,6V kao izvor ref. napona.

a) Odredite omjer R_1/R_2 da bi U_{izl} bio 8V

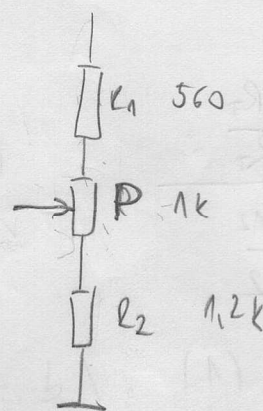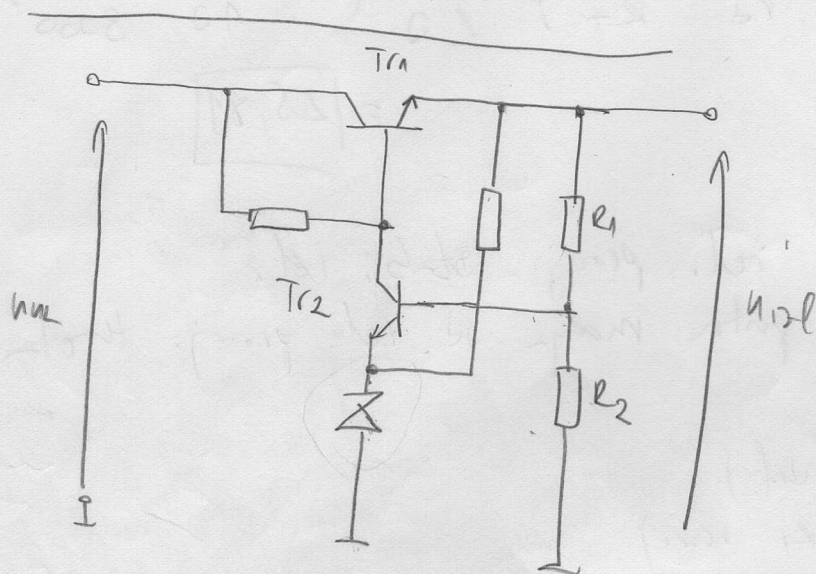b) odredite max i min vrijednost izlaznog
napona ako se na bazu tranzistora Tr_2 doveđe
napon s klizajućim potencijetrom $P=1k\Omega$, spojnog
omjera $R_1=560\Omega$; $R_2=1,2k$



$$U_{izl} = U_Z + U_{BE2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{izl}$$

$$U_{izl} = \frac{U_Z + U_{BE2}}{1 - \frac{R_1}{R_1 + R_2}} = \frac{(U_Z + U_{BE2})(R_1 + R_2)}{R_2}$$

$$a) \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U_Z + U_{BE2}}{U_{izl}}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_{izl}}{U_Z + U_{BE2}} - 1 = \frac{8}{5.6 + 0.7} - 1 = 1.27$$

$$b) U_{izlMAX} = (U_Z + U_{BE2}) \frac{R_1 + R_2 + P}{R_2} = 14.99V$$

$$U_{izlmin} = (U_Z + U_{BE2}) \frac{R_2}{R_2 + P} = 7.9V$$